
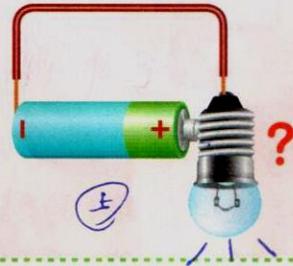
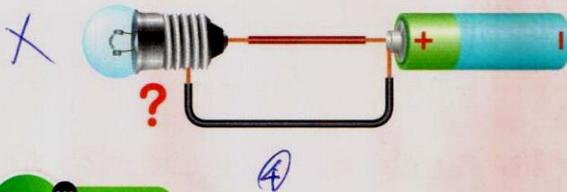


依照大家設計的電路圖，實際用乾電池、電線和燈泡做做看，結果會如何呢？

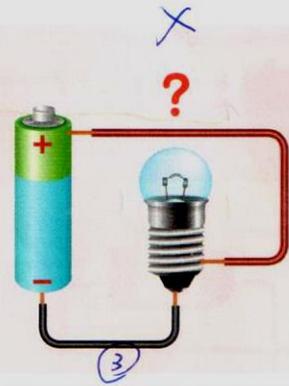

討論

各種電路的設計，試驗之後，哪些連接方式可以用燈泡發光？①、②、⑤ o.k.

有的電路設計，燈泡不會發光，想一想，可能是哪裡出了問題？

1. 燈泡。
2. 電池。
3. 電線。

是不 是燈泡……壞了。

是不 是乾電池沒電。

還是……

電線沒接好。

